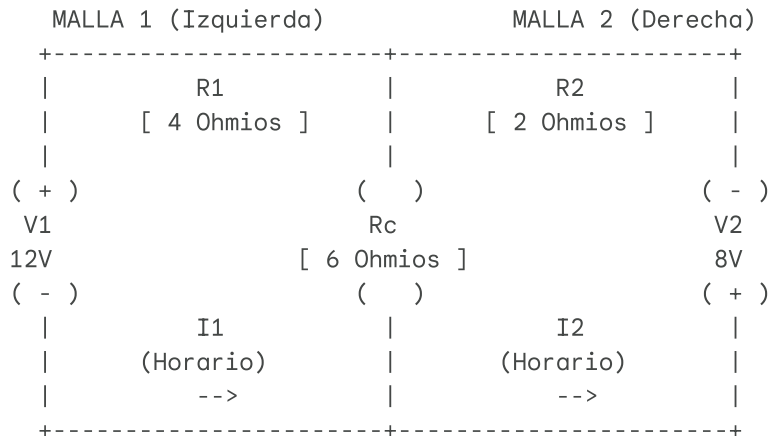


Esquema del Circuito (Leyes de Kirchhoff)

Este diagrama representa visualmente el ejercicio planteado. Puedes usarlo como mapa para colocar los componentes en el Diseñador de Circuitos.

Representación Esquemática



Guía de Nodos y Componentes

1. Malla 1 (Izquierda):

- Fuente V_1 : Colócala en la rama de la izquierda con el terminal positivo hacia arriba.
- Resistencia R_1 : En la parte superior de la primera celda.
- Corriente I_1 : Imagina que circula dando vueltas en el sentido del reloj por este cuadro.

2. Rama Central (Compartida):

- Resistencia R_c : Es el cable vertical que une ambos cuadros. Por aquí pasan tanto I_1 (bajando) como I_2 (subiendo, si analizas desde la malla 2).

3. Malla 2 (Derecha):

- Resistencia R_2 : En la parte superior de la segunda celda.
- Fuente V_2 : ¡Atención! El ejercicio dice que se opone a la corriente, por lo que debes colocar el terminal **positivo abajo** y el negativo arriba en la rama derecha.

Resumen de Conexiones para el Simulador

- **Nodo Superior Central**: Une un extremo de R_1 , un extremo de R_2 y el extremo superior de R_c .
- **Nodo Inferior Central**: Une el negativo de V_1 , el positivo de V_2 y el extremo inferior de R_c .