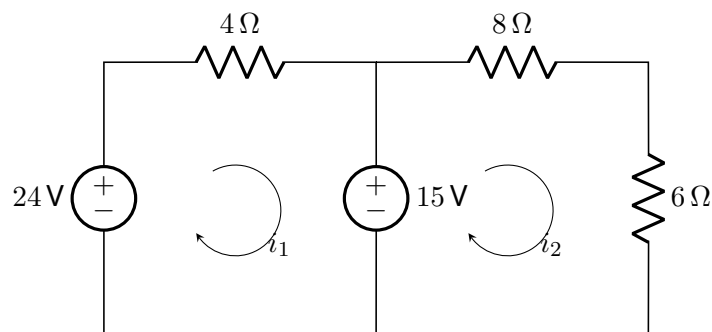


Práctica de Circuitos: Análisis de Mallas

Tecnología Electrónica

1 Ejercicio 1: Cálculo de Intensidades (2 Mallas)

Enunciado: Calcule los valores de i_1 e i_2 en el siguiente circuito.



Solución

Ecuaciones:

1. $6i_1 - 2i_2 = 9$


2. $-2i_1 + 16i_2 = 15$

Resultados:

$$i_1 \approx 1.89 \text{ A} \quad ; \quad i_2 \approx 1.17 \text{ A}$$

2 Ejercicio 2: Solo Ecuaciones (3 Mallas)

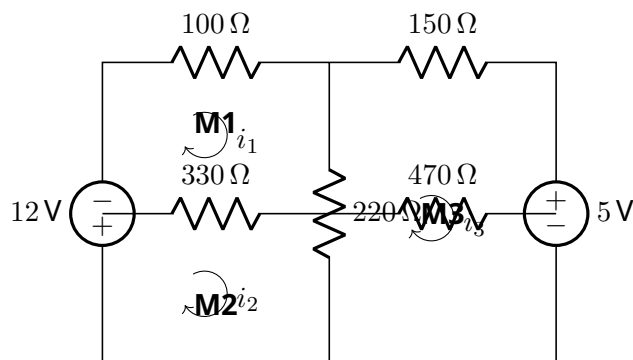Enunciado: Obtenga las ecuaciones de malla para este circuito multietapa.



Ecuaciones del Sistema

Las ecuaciones resultantes de aplicar la LTK en cada malla son:

$$650i_1 - 330i_2 - 220i_3 = 12 \quad (1)$$

$$-330i_1 + 550i_2 - 220i_3 = 0 \quad (2)$$

$$-220i_1 - 470i_2 + 840i_3 = -5 \quad (3)$$