

Circuitos de Corriente Continua


5 Ejercicios Resueltos — Circuitos Mixtos

$I_T \cdot V$ por tramos · P por bloques · Pilas en serie · Resistencias mixtas

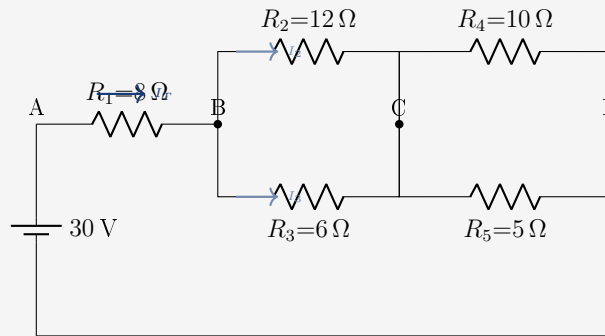Ejercicio 1

$R_1 = 8\ \Omega$, $R_2 = 12\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$, $R_4 = 10\ \Omega$, $R_5 = 5\ \Omega$, $\varepsilon = 30\text{ V}$.

Topología: $R_1 - [R_2 \parallel R_3] - [R_4 \parallel R_5]$



Solucion

a) Resistencia equivalente

$$R_{23} = \frac{12 \times 6}{12 + 6} = \frac{72}{18} = 4\ \Omega \quad R_{45} = \frac{10 \times 5}{10 + 5} = \frac{50}{15} = \frac{10}{3} \approx 3,33\ \Omega$$

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} + R_{45} = 8 + 4 + 3,33 = 15,33\ \Omega$$

b) Intensidad total

$$I_T = \frac{30}{15,33} \approx \boxed{1,957\text{ A}}$$

c) Voltaje en cada tramo

$$V_{R1} = I_T \cdot R_1 = 1,957 \times 8 \approx \mathbf{15,66\text{ V}} \quad V_{BC} = 1,957 \times 4 \approx \mathbf{7,83\text{ V}} \quad V_{CD} = 1,957 \times 3,33 \approx \mathbf{6,51\text{ V}}$$

$$\text{Verif.: } 15,66 + 7,83 + 6,51 = 30\text{ V } \checkmark$$

d) Intensidades en los paralelos

$$I_{R2} = \frac{7,83}{12} \approx 0,653\text{ A} \quad I_{R3} = \frac{7,83}{6} \approx 1,305\text{ A} \quad I_{R4} = \frac{6,51}{10} \approx 0,651\text{ A} \quad I_{R5} = \frac{6,51}{5} \approx 1,302\text{ A}$$

e) Potencia en el bloque B–C y bloque C–D

$$P_{BC} = V_{BC} \cdot I_T = 7,83 \times 1,957 \approx \boxed{15,32\text{ W}} \quad P_{CD} = 6,51 \times 1,957 \approx \boxed{12,74\text{ W}}$$

f) Potencia total

$$P_{total} = \varepsilon \cdot I_T = 30 \times 1,957 \approx \boxed{58,7\text{ W}}$$


Ejercicio 2

Tres pilas en serie alimentan el circuito.

$$\varepsilon_1 = 6 \text{ V}, \varepsilon_2 = 6 \text{ V}, \varepsilon_3 = 6 \text{ V}, r_1 = r_2 = r_3 = 1 \Omega.$$

$$R_1 = 9 \Omega, R_2 = 18 \Omega, R_3 = 9 \Omega, R_4 = 6 \Omega, R_5 = 3 \Omega.$$

Topología: $R_1 - [R_2 || R_3] - R_4 - R_5$

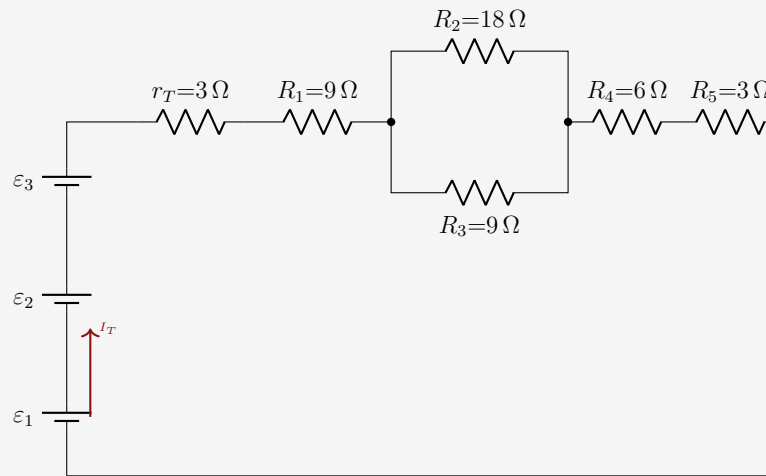

Solucion

a) FEM total y resistencia interna

$$\varepsilon_T = 6 + 6 + 6 = \boxed{18 \text{ V}} \quad r_T = 1 + 1 + 1 = 3 \Omega$$

b) Resistencia equivalente

$$R_{23} = \frac{18 \times 9}{18 + 9} = \frac{162}{27} = 6 \Omega$$

$$R_{ext} = R_1 + R_{23} + R_4 + R_5 = 9 + 6 + 6 + 3 = 24 \Omega \quad R_{tot} = r_T + R_{ext} = 3 + 24 = \boxed{27 \Omega}$$

c) Intensidad total

$$I_T = \frac{18}{27} = \boxed{0,667 \text{ A}}$$

d) Tension terminal de la bateria

$$V_{bat} = 18 - 0,667 \times 3 \approx \boxed{16 \text{ V}}$$

e) Voltaje en cada tramo

$$V_{R1} = 0,667 \times 9 \approx 6 \text{ V} \quad V_{BC} = 0,667 \times 6 \approx 4 \text{ V} \quad V_{R4} = 0,667 \times 6 \approx 4 \text{ V} \quad V_{R5} = 0,667 \times 3 \approx 2 \text{ V}$$

$$\text{Verif.: } 6 + 4 + 4 + 2 = 16 \text{ V} = V_{bat} \quad \checkmark$$

f) Intensidades en el paralelo B-C

$$I_{R2} = \frac{4}{18} \approx 0,222 \text{ A} \quad I_{R3} = \frac{4}{9} \approx 0,444 \text{ A} \quad 0,222 + 0,444 \approx 0,666 \approx I_T \quad \checkmark$$

g) **Potencia en el bloque B-C y en R_4**

$$P_{BC} = V_{BC} \cdot I_T = 4 \times 0,667 \approx \boxed{2,67 \text{ W}} \quad P_{R_4} = I_T^2 \cdot R_4 = 0,667^2 \times 6 \approx \boxed{2,67 \text{ W}}$$


h) **Potencia total**

$$P_{total} = \varepsilon_T \cdot I_T = 18 \times 0,667 \approx \boxed{12 \text{ W}}$$

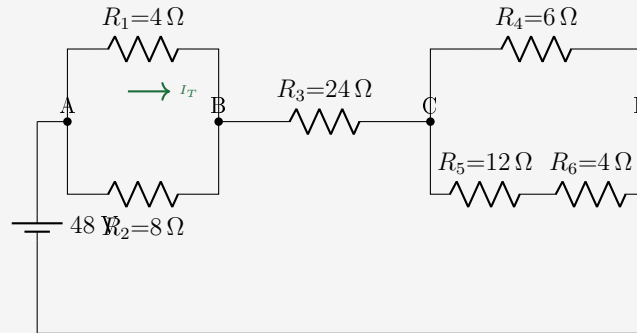Ejercicio 3

$\varepsilon = 48 \text{ V}$, $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 8 \Omega$, $R_3 = 24 \Omega$, $R_4 = 6 \Omega$, $R_5 = 12 \Omega$, $R_6 = 4 \Omega$.

Topología: $[R_1 \parallel R_2] - R_3 - [R_4 \parallel (R_5 + R_6)]$



Solucion

a) Resistencia equivalente

$$R_{12} = \frac{4 \times 8}{4 + 8} = \frac{32}{12} = \frac{8}{3} \approx 2,67 \Omega$$

$$R_{56} = R_5 + R_6 = 12 + 4 = 16 \Omega \quad R_{CD} = \frac{R_4 \cdot R_{56}}{R_4 + R_{56}} = \frac{6 \times 16}{22} = \frac{96}{22} \approx 4,36 \Omega$$

$$R_{eq} = R_{12} + R_3 + R_{CD} = 2,67 + 24 + 4,36 = 31,03 \Omega$$

b) Intensidad total

$$I_T = \frac{48}{31,03} \approx \boxed{1,547 \text{ A}}$$

c) Voltaje en el bloque A-B (V_{AB})

$$V_{AB} = I_T \cdot R_{12} = 1,547 \times 2,67 \approx \boxed{4,13 \text{ V}}$$

$$I_{R1} = \frac{4,13}{4} \approx 1,033 \text{ A} \quad I_{R2} = \frac{4,13}{8} \approx 0,516 \text{ A} \quad 1,033 + 0,516 \approx 1,549 \checkmark$$

d) Voltaje en R_3 (tramo B-C)

$$V_{R3} = I_T \cdot R_3 = 1,547 \times 24 \approx \boxed{37,13 \text{ V}}$$

e) Voltaje en el bloque C-D (V_{CD})

$$V_{CD} = I_T \cdot R_{CD} = 1,547 \times 4,36 \approx \boxed{6,74 \text{ V}}$$

$$I_{R4} = \frac{6,74}{6} \approx 1,123 \text{ A} \quad I_{56} = \frac{6,74}{16} \approx 0,421 \text{ A} \quad 1,123 + 0,421 \approx 1,544 \approx I_T \checkmark$$

Voltaje en R_5 y R_6 por separado:

$$V_{R5} = 0,421 \times 12 \approx 5,05 \text{ V} \quad V_{R6} = 0,421 \times 4 \approx 1,68 \text{ V} \quad 5,05 + 1,68 \approx 6,73 \approx V_{CD} \checkmark$$

f) Potencia en R_3 y en el bloque C-D

$$P_{R3} = I_T^2 \cdot R_3 = 1,547^2 \times 24 \approx \boxed{57,4 \text{ W}} \quad P_{CD} = V_{CD} \cdot I_T = 6,74 \times 1,547 \approx \boxed{10,42 \text{ W}}$$

g) Potencia total

$$P_{total} = \varepsilon \cdot I_T = 48 \times 1,547 \approx \boxed{74,3 \text{ W}}$$


Ejercicio 4

Dos pilas en serie (sentidos contrarios — una opuesta).

$\varepsilon_1 = 20\text{ V}$, $\varepsilon_2 = 8\text{ V}$ (sentido contrario), $r_1 = 1\ \Omega$, $r_2 = 1\ \Omega$.

$R_1 = 3\ \Omega$, $R_2 = 6\ \Omega$, $R_3 = 2\ \Omega$, $R_4 = 4\ \Omega$, $R_5 = 4\ \Omega$.

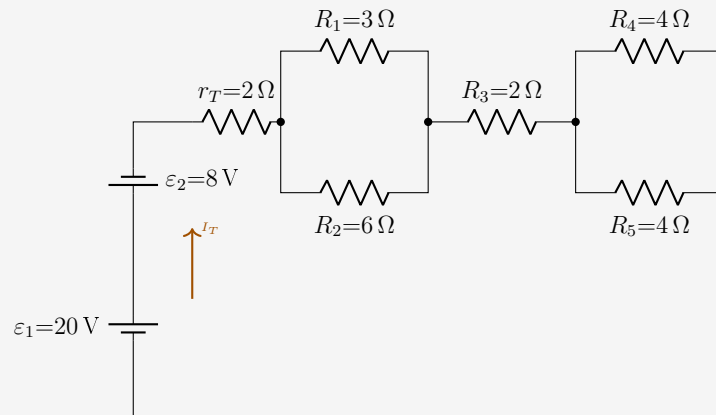Topologia: $[R_1 \parallel R_2] - R_3 - [R_4 \parallel R_5]$



Solucion

a) **FEM resultante** (pilas en sentidos contrarios, se restan)

$$\varepsilon_{net} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = 20 - 8 = \boxed{12\text{ V}} \quad r_T = r_1 + r_2 = 2\ \Omega$$

b) **Resistencia equivalente**

$$R_{12} = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2\ \Omega \quad R_{45} = \frac{4 \times 4}{4 + 4} = 2\ \Omega$$

$$R_{ext} = R_{12} + R_3 + R_{45} = 2 + 2 + 2 = 6\ \Omega \quad R_{tot} = r_T + R_{ext} = 2 + 6 = \boxed{8\ \Omega}$$

c) **Intensidad total**

$$I_T = \frac{\varepsilon_{net}}{R_{tot}} = \frac{12}{8} = \boxed{1,5\text{ A}}$$

d) **Tension terminal de la bateria equivalente**

$$V_{bat} = \varepsilon_{net} - I_T \cdot r_T = 12 - 1,5 \times 2 = \boxed{9\text{ V}}$$

e) **Voltaje por tramos**

$$V_{12} = I_T \cdot R_{12} = 1,5 \times 2 = \mathbf{3\text{ V}} \quad V_{R3} = 1,5 \times 2 = \mathbf{3\text{ V}} \quad V_{45} = 1,5 \times 2 = \mathbf{3\text{ V}}$$

$$\text{Verif.: } 3 + 3 + 3 = 9\text{ V} = V_{bat} \checkmark$$

f) **Intensidades en los paralelos**

$$I_{R1} = \frac{3}{3} = 1\text{ A} \quad I_{R2} = \frac{3}{6} = 0,5\text{ A} \quad I_{R4} = \frac{3}{4} = 0,75\text{ A} \quad I_{R5} = \frac{3}{4} = 0,75\text{ A}$$

g) Potencia en cada bloque paralelo

$$P_{12} = V_{12} \cdot I_T = 3 \times 1,5 = \boxed{4,5 \text{ W}} \quad P_{45} = 3 \times 1,5 = \boxed{4,5 \text{ W}} \quad P_{R3} = 1,5^2 \times 2 = \boxed{4,5 \text{ W}}$$

h) Potencia total


$$P_{total} = \varepsilon_{net} \cdot I_T = 12 \times 1,5 = \boxed{18 \text{ W}} \Rightarrow P_{12} + P_{R3} + P_{45} = 4,5 + 4,5 + 4,5 + P_{r_T} = 4,5 \times 3 + 1,5^2 \times 2 = 18 \text{ W} \checkmark$$

Ejercicio 5

$$\varepsilon = 60 \text{ V}, r = 2 \Omega.$$

$$R_1 = 5 \Omega, R_2 = 10 \Omega, R_3 = 10 \Omega, R_4 = 8 \Omega, R_5 = 4 \Omega, R_6 = 6 \Omega, R_7 = 3 \Omega.$$
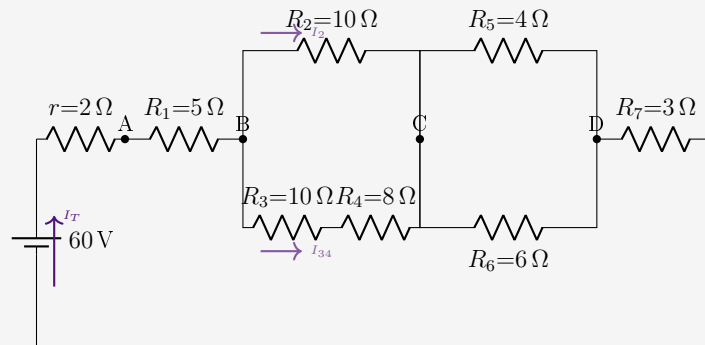
$$\text{Topología: } R_1 - [R_2 \parallel (R_3 + R_4)] - [R_5 \parallel R_6] - R_7$$



Solucion

a) Resistencia equivalente

$$R_{34} = R_3 + R_4 = 10 + 8 = 18 \Omega \quad R_{BC} = \frac{R_2 \cdot R_{34}}{R_2 + R_{34}} = \frac{10 \times 18}{28} = \frac{180}{28} \approx 6,43 \Omega$$

$$R_{CD} = \frac{R_5 \cdot R_6}{R_5 + R_6} = \frac{4 \times 6}{10} = 2,4 \Omega$$

$$R_{ext} = R_1 + R_{BC} + R_{CD} + R_7 = 5 + 6,43 + 2,4 + 3 = 16,83 \Omega \quad R_{tot} = r + R_{ext} = 2 + 16,83 = 18,83 \Omega$$

b) Intensidad total

$$I_T = \frac{60}{18,83} \approx 3,186 \text{ A}$$

c) Tension terminal y voltaje en R_1

$$V_{bat} = 60 - 3,186 \times 2 \approx 53,63 \text{ V} \quad V_{R1} = 3,186 \times 5 \approx 15,93 \text{ V}$$

d) Voltaje en el bloque B-C (V_{BC})

$$V_{BC} = I_T \cdot R_{BC} = 3,186 \times 6,43 \approx 20,49 \text{ V}$$

$$I_{R2} = \frac{20,49}{10} \approx 2,049 \text{ A} \quad I_{34} = \frac{20,49}{18} \approx 1,138 \text{ A} \quad 2,049 + 1,138 \approx 3,187 \approx I_T \checkmark$$

Voltaje en R_3 y R_4 por separado:

$$V_{R3} = 1,138 \times 10 \approx 11,38 \text{ V} \quad V_{R4} = 1,138 \times 8 \approx 9,10 \text{ V} \quad 11,38 + 9,10 \approx 20,48 \approx V_{BC} \checkmark$$

e) Voltaje en el bloque C-D (V_{CD})

$$V_{CD} = I_T \cdot R_{CD} = 3,186 \times 2,4 \approx 7,65 \text{ V}$$

$$I_{R5} = \frac{7,65}{4} \approx 1,913 \text{ A} \quad I_{R6} = \frac{7,65}{6} \approx 1,275 \text{ A} \quad 1,913 + 1,275 \approx 3,188 \approx I_T \checkmark$$

f) **Potencia en el bloque B–C y bloque C–D**

$$P_{BC} = V_{BC} \cdot I_T = 20,49 \times 3,186 \approx \boxed{65,3 \text{ W}} \quad P_{CD} = 7,65 \times 3,186 \approx \boxed{24,4 \text{ W}}$$

g) **Tabla resumen de potencias**

Elemento	Formula	Potencia
r (int.)	$I_T^2 \cdot r = 3,186^2 \times 2$	$\approx 20,3 \text{ W}$
R_1	$I_T^2 \cdot R_1 = 3,186^2 \times 5$	$\approx 50,7 \text{ W}$
R_2	$I_{R2}^2 \cdot R_2 = 2,049^2 \times 10$	$\approx 42,0 \text{ W}$
R_3	$I_{34}^2 \cdot R_3 = 1,138^2 \times 10$	$\approx 12,9 \text{ W}$
R_4	$I_{34}^2 \cdot R_4 = 1,138^2 \times 8$	$\approx 10,4 \text{ W}$
R_5	$I_{R5}^2 \cdot R_5 = 1,913^2 \times 4$	$\approx 14,6 \text{ W}$
R_6	$I_{R6}^2 \cdot R_6 = 1,275^2 \times 6$	$\approx 9,7 \text{ W}$
R_7	$I_T^2 \cdot R_7 = 3,186^2 \times 3$	$\approx 30,4 \text{ W}$
TOTAL	$\varepsilon \cdot I_T = 60 \times 3,186$	$\approx \mathbf{191,2 \text{ W}}$

$$20,3 + 50,7 + 42,0 + 12,9 + 10,4 + 14,6 + 9,7 + 30,4 = 191,0 \text{ W} \approx P_{total} \checkmark$$